 


《数字逻辑》实验报告

姓名	李燕琴 杨思怡	年级	2019 级
学号	20195633 20195217	专业、班级	计算机科学与技术（卓越） 02 班 01 班
实验名称	实验十六 米里状态机序列检测器		
实验时间	2020/11/27	实验地点	DS1410
实验成绩		实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<p>教师评价：</p> <p><input type="checkbox"/>算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/>源程序/实验内容提交 <input type="checkbox"/>程序结构/实验步骤合理；</p> <p><input type="checkbox"/>实验结果正确； <input type="checkbox"/>语法、语义正确； <input type="checkbox"/>报告规范；</p> <p>评语：</p> <p style="text-align: center;">评价教师签名（电子签名）：</p>			
<p>一、实验目的</p> <p>通过实验，掌握有限状态机的设计方法，并用米里状态机设计实现“1011”序列检测。</p>			
<p>二、实验项目内容</p> <p>设计实现一个米里状态机，能检测一个 8 位的二进制数据中是否存在“1011”序列。</p>			
<p>三、实验设计</p> <p>1、实验原理</p> <p>Mealy 型电路中，结果输出与输入和现态都有关。</p> <p>状态转换图：</p>			



状态表：

现态	次态		输出	
	x=0	x=1	x=0	x=1
s0	s0	s1	0	0
s1	s2	s1	0	0
s2	s0	s3	0	0
s3	s2	s1	0	1

2、应用：序列检测器在很多数字系统中都不可缺少，尤其是在通信系统当中。序列检测器的作用就是从一系列的码流中找出用户希望出现的序列，序列可长可短。比如在通信系统中，数据流帧头的检测就属于一个序列检测器。序列检测器的类型有很多种，有逐比特比较的，有逐字节比较的，也有其他的比较方式，实际应用中需要采用何种比较方式，主要是看序列的多少以及系统的延时要求。

四、实验过程或算法

1、次现态转换，写在一个 always 模块中，根据状态表（图），得到相应的 case 语句。

```

// 次现态转换
always@(posedge myclk,posedge rst) begin
    if(rst) begin
        curr <= s0;
        next <= s0;
    end
    else begin
        case(curr)
            s0: next = x ? s1 : s0;
            s1: next = ~x ? s2 : s1;
            s2: next = x ? s3 : s0;
            s3: next = x ? s1 : s2;
        endcase
        curr <= next;
    end
end

```

2、时钟分频模块

板子自带时钟 100MHz，1 秒有 10^8 个时钟上升沿，通过计数 $\text{count}=5 \times 10^7$ 次时钟上升沿，自定义时钟翻转一次，可以得到周期为 1s（即频率为 1Hz）的新的时钟。

```

module fdivider(clk,f,myclk);
    input clk;
    input [31:0]f;
    output myclk;

    reg[31:0] clk_cnt=1'b0;
    reg inlineclk = 0;
    always@(posedge clk) begin
        if(clk_cnt == f[31:0]) begin
            clk_cnt<=1'b0;
            inlineclk <=~inlineclk;
        end
        else clk_cnt<=clk_cnt+1'b1;
    end
    assign myclk = inlineclk;
endmodule

```


3、数据输入后进行并转串处理: 每一个时钟上升沿，通过获取最高位和逐步左移，得到并转串的数据 x。

```
// 内置左移模块（输入数据，得到右移结果，异步重置）
reg x;
reg [DW-1:0]data={DW{1'b0}};
always@(posedge myclk,posedge rst,posedge set) begin
    if(rst) begin
        data = {DW{1'b0}};
        x = 1'b0;
    end
    else if(set) begin
        data = din;
        x = 1'b0;
    end
    else begin
        x = data[DW-1];
        data = data << 1;
    end
end
end
```


五、实验过程中遇到的问题及解决情况

1、实验最开始想通过调用 par2ser 并转串模块来进行并转串处理，但是仿真中发现调用 module 模块与嵌入 always 模块相比较会慢一个时钟，即检测到 1011 序列的下一个时钟才有 res=1。故为了能在检测到 curr==s3&x==1 时就输出信号，采用的是嵌入 always 模块。仿真记录如下：

1、使用内置always模块进行并转串(reg x)

 

2、调用子模块进行并转串wire x


 


2、代码中的 res 信号表示一旦该时钟检测到信号就亮，否则就暗；而 flag 信号，表示如果检测到存在该序列，led 灯就常量；在设置 flag 时，最开始是将其单独放在一个 always 模块中，代码如下，但是结果 flag 并没有达到常亮的效果，而是和 res 同步变化。但是二者仿真效果均是常亮。之后问了老师，但仍没有懂其中的原因，不过通过将 res 和 flag 放在同一个模块中得到了常量的效

果。

放在不同 always 模块的代码、生成的 rtl 电路、仿真效果：
  
```
// always@(res) begin
//     if(res) flag = 1'b1;
//     else flag = flag;
// end
```



放在同一 always 模块的代码以及生成的 rtl 电路：

```
else begin
    if(curr==s3 && x==1) begin
        res = 1;
    end
    else res = 0;
    if(res) flag = 1'b1;
end
end
```

